
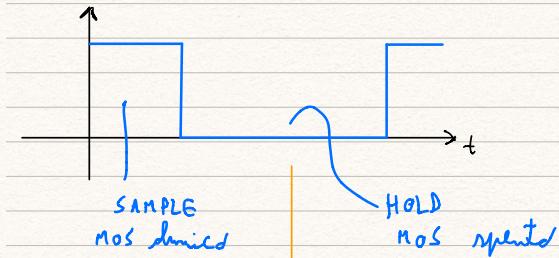


## CIRCUITO SAMPLE & HOLD

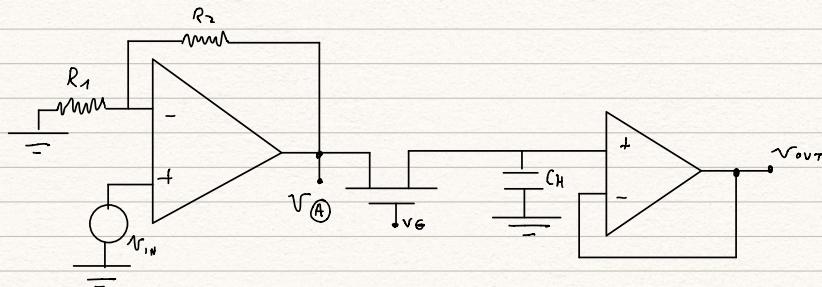

$$\begin{aligned} V_{GS} > V_{Tn} \\ V_{GD} > V_{Tn} \end{aligned}$$

$$V_G - V_S > V_{Tn}$$

$$V_G > V_{Tn} + V_{S_{\max}}$$

$$V_G > V_{Tn} + |V_A|_{\max}$$

con 2 volt di margine

$$V_G > V_{Tn} + |V_A|_{\max} + 2V$$

$$V_{GS} < V_{Vm}$$


$$V_{GD} < V_{Vm}$$

$$V_G - V_S < V_{Tn}$$

$$V_G < V_{Tn} + |V_{S_{\min}}|$$



$$V_G < V_{Tn} + |V_A|_{\min}$$

con due volt di margine

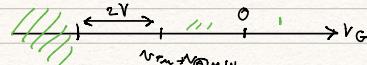


$$V_G < V_{Tn} + |V_A|_{\min} - 2V$$

## MINIMA DURATA TEMPO DI SAMPLE

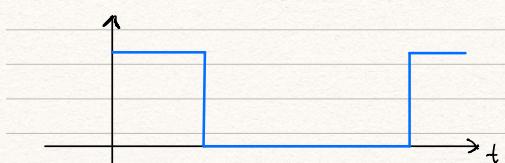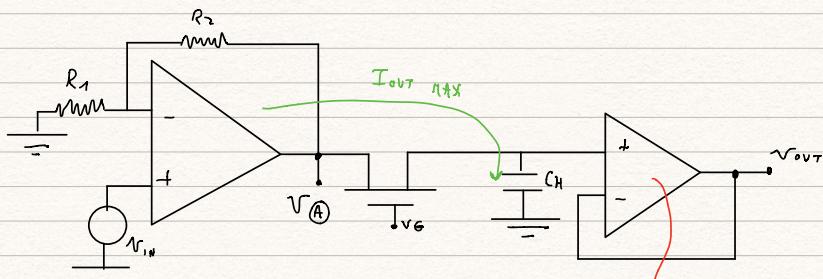

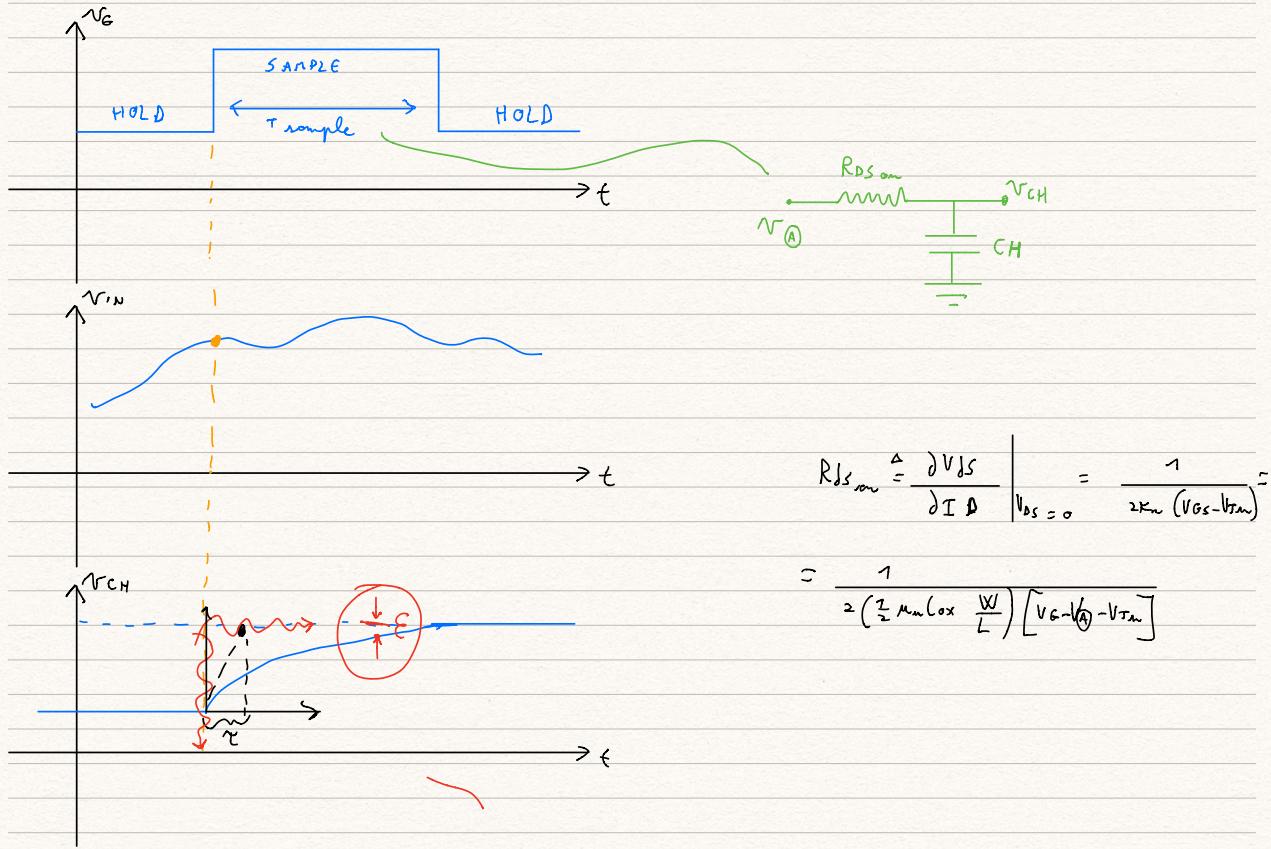A) Fetta l'istruzione introdotte dagli opamp



$$V_{\text{CH}}(t) = \Delta V - \Delta V \exp(-t/\tau)$$

$$V^*(t) = \Delta V \exp(-t/\tau)$$

$T_{\text{SAMPLE}}$  minima deve essere tale che

$$V^*(T_{\text{sample min}}) = \varepsilon$$

$$\Delta V \exp\left(-\frac{T_{\text{sample min}}}{\tau}\right) = \varepsilon$$

$$\exp\left(-\frac{T_{\text{sample min}}}{\tau}\right) = \frac{\varepsilon}{\Delta V}$$


$$-\frac{T_{\text{sample min}}}{\tau} = \ln \frac{\varepsilon}{\Delta V}$$

$$T_{\text{sample min}} = \tau \ln \frac{\Delta V}{\varepsilon}$$

⑥ Considerando le limitazioni introdotte dagli opamp (corrente di uscita del primo opamp limitata, SR finita del secondo opamp)

$$\left. \frac{dV_{CH}}{dt} \right|_{\max} = \frac{I_{out \max}}{C}$$

$$\left. \frac{dV_{out}}{dt} \right|_{\max} = SR$$

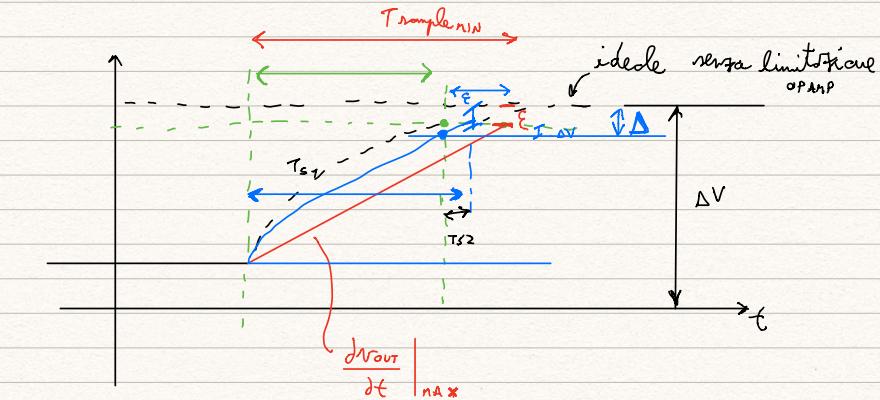

$\left. \frac{dV}{dt} \right|_{\max}$

- $T_{S1}$  per ora è limitata (ad esempio) da SR
- $T_{S2}$  la perdita non è più limitata

$$T_{S1} : \frac{\Delta V - \Delta}{T_{S1}} = SR$$

$$T_{S1} = \frac{\Delta V - \Delta}{SR} = \frac{\Delta V - SRt}{SR}$$

$$\frac{\Delta}{t} = SR \rightarrow \Delta = SRt$$

$$T_{S2} : \Delta \exp(-t/T_{S2}) = \epsilon$$


$$\exp\left(-\frac{T_{S2}}{t}\right) = \frac{\epsilon}{\Delta}$$

$$\ln \frac{\varepsilon}{\Delta} = - \frac{T_{S2}}{R}$$


$$T_{S2} = R \ln \frac{\Delta}{\varepsilon}$$

$$T_S = T_{S1} + T_{S2} = \frac{\Delta V - S R C}{S R} + C \ln \frac{S R C}{\varepsilon}$$


MASSIMA DURATA TEMPO DI HOLD

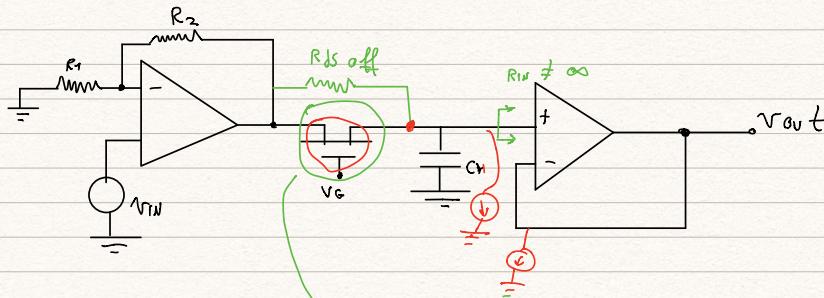

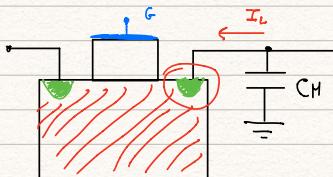
limitazione deriva dal fatto che la capacità si scarichi



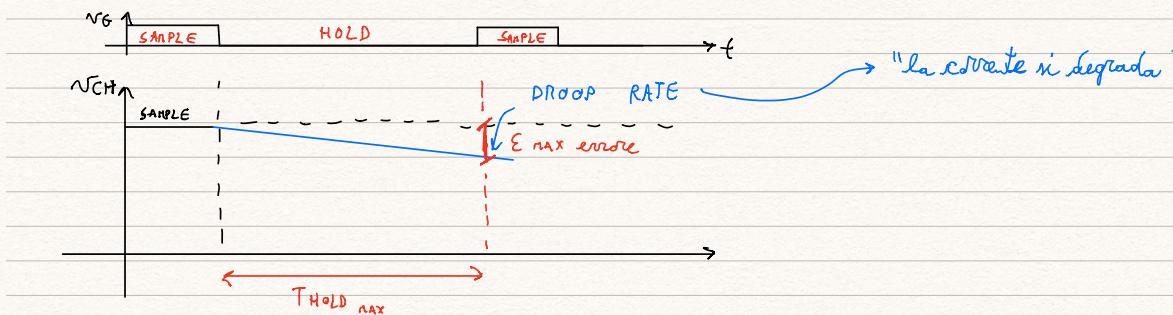- resistenza ingresso buffer non infinita
- resistenza di offset dell'interruttore mos non è niente
- open buffer correnti di bias
- mos presenta correnti di perdita nelle giunzioni



• effetti delle correnti

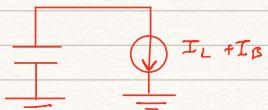


$$\frac{dV_{CH}}{dt} = \frac{I_L + I_B}{C_H}$$

$$T_{HOLD\ MAX} \cdot \frac{I_L + I_B}{C_H} = \varepsilon$$

$$T_{HOLD\ MAX} \leq \frac{\varepsilon C_H}{I_L + I_B}$$

EFFETTO SULLA SCARICA RESISTIVA

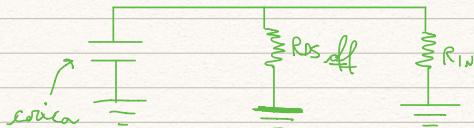


$$\tau = C_H (R_{DS\ off} // R_{IN})$$

APPROX. LINEARE


$$\frac{\Delta V}{\tau} \cdot T_{HOLD\ MAX} = \varepsilon$$



$$T_{HOLD\ MAX} = \frac{\varepsilon \tau}{\Delta V}$$

PROBLEMI DI INIEZIONE DI CARICA

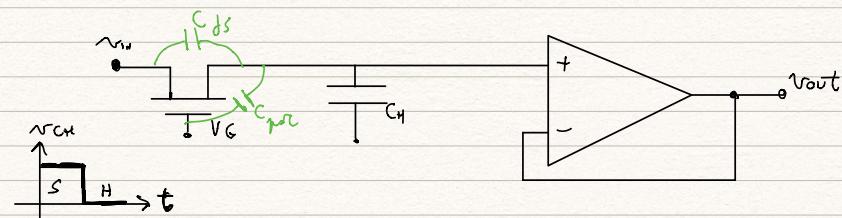

• effetto di C\_PR

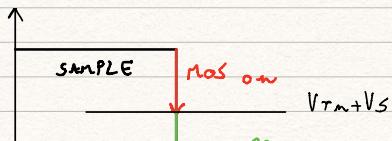

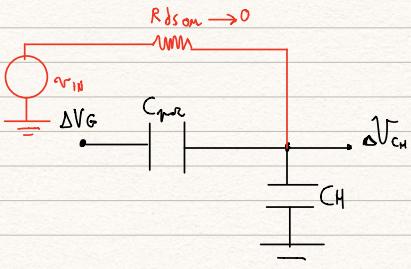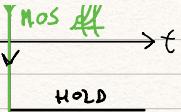


$$\Delta V_{CH} = \frac{C_{PSR}}{C_{PSR} + C_H} \Delta V_G$$

minimizing  $C_{PSR}$   
maximizing  $C_H$

spiegamento del mos


$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_{Tn} \\ V_G &= V_{Tn} + V_S \end{aligned}$$

• effetto di  $C_{DS}$

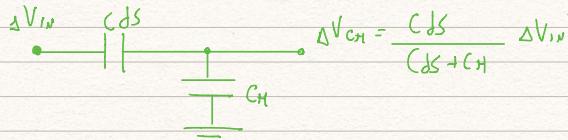

1.  $C_{DS} \ll C_{PSR}$   
2.  $\Delta V_{IN} \ll \Delta V_C$
- NORMALMENTE  
TRASCURABILE
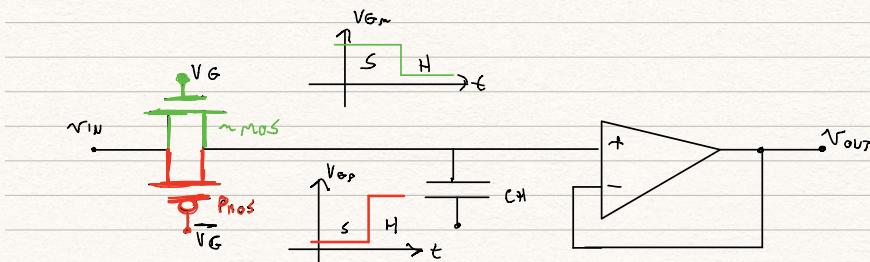
### CONFIGURAZIONE DI CIRCUITO DI SFH CON 2 MOS



FASE DI SAMPLE TRANSISTOR OMNIC

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| ① $V_{GS,n} > V_{Tn}$ | $V_{Tn} > 0$ |
| ② $V_{GSp} < V_{Tp}$  | $V_{Tp} < 0$ |

$$\begin{array}{l} \textcircled{1} \quad V_{Gn} - V_S > V_{Tn} \\ \textcircled{2} \quad V_{Gp} - V_S < V_{Tp} \end{array}$$


$$\begin{array}{l} V_{Gn} > V_{Tn} + V_{S\max} \\ V_{Gp} < V_{Tp} + V_{S\min} \end{array}$$

FASE DI HOLD      transistor off

$$\begin{array}{l} \text{nMOS } \textcircled{1} \\ \text{pMOS } \textcircled{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} V_{GSn} < V_{Tn} \\ V_{GSp} > V_{Tp} \end{array}$$
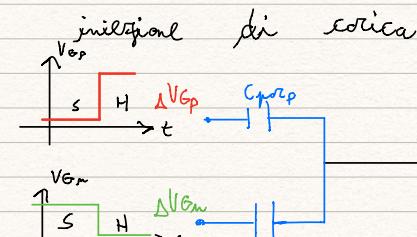
$$\begin{array}{l} V_{Gn} < V_{Tn} + V_{S\min} \\ V_{Gp} > V_{Tp} + V_{S\max} \end{array}$$



$$G_{parn} = G_{pomp}$$

$$|\Delta V_{Gp}| = |\Delta V_{Gn}|$$


$$\Delta V_{CH} = 0$$

$$\Delta V_{CH} = \Delta V_{Gn} \frac{C_{parn}}{C_{parn} + C_H + C_{pomp}} + \Delta V_{Gp} \frac{C_{pomp}}{C_{pomp} + C_H + C_{parn}}$$

☺ FASE DI SAMPLE       $R_{DSon}$  è il parallelo della  $R_{SSmp}$  e  $R_{DSon}$

☻ FASE DI HOLD       $R_{DSoff} = R_{DSoffp}$  //  $R_{DSoffn}$  più piccola!

☺ FASE DI HOLD

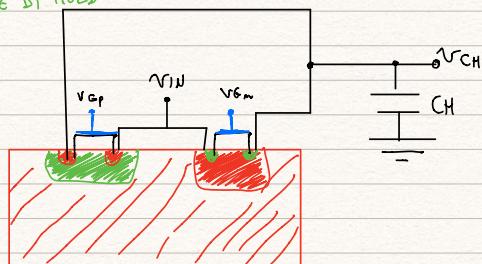

le  $I_L$  si compensano

